CUPRINS

	Pag.
1. **Regimul tranzitoriu – generalități**	1
1.1. Introducere	1
1.2. Metode de analiză	2
1.3. Teoremele comutării	3
1.4. Ordinul de complexitate al unui circuit	4
1.5. Circuite cu elemente în exces	6
2. **. Metoda directă**	11
2.1. Principiul metodei	11
2.2. Circuite liniare de ordin 1	14
2.3. Circuite liniare de ordin 2	44
2.4. Probleme rezolvate şi propuse	55
3. **. Transformata Laplace**	107
3.1. Introducere	107
3.2. Analiza circuitelor cu transformata Laplace	119
3.3. Probleme rezolvate şi probleme propuse	153
4. **Metoda răspunsului tranzitoriu**	195
4.1.Princioiul metodei	195
4.2.Răspunsul circuitelor simple la diverse tipuri de excitații elementare	199
4.3.Metoda răspunsului tranzitoriu	205
4.4 Probleme rezolvate şi probleme propuse	215